

# Mini ALU

## Relazione di progetto

### Studenti:

Frega Umberto 239527, [frgmrt04a051353d@studenti.unical.it](mailto:frgmrt04a051353d@studenti.unical.it);

Napoli Leonardo 234364, [np11rd02s30d086@studenti.unical.it](mailto:np11rd02s30d086@studenti.unical.it);

### Codice Sorgente

Il progetto assegnato consiste nel progettare ed implementare una mini alu, capace di fare addizioni e sottrazioni, tramite linguaggio VHDL. Per la progettazione del sistema si è deciso di utilizzare un pattern comportamentale, andando quindi a definire il comportamento del sistema in base a determinate condizioni, oltretutto si è optato per l'utilizzo del tipo *STD\_LOGIC* e quindi *STD\_LOGIC\_VECTOR* per una maggiore flessibilità e maggiori funzionalità.

Il primo passo della progettazione è stato definire la politica tramite la quale la mini ALU potesse cambiare tra addizione e sottrazione. A questo proposito si è deciso di mantenere un singolo adder, ma cambiare il segno del secondo operando.

## 1 Adder

### 1.1 Implementazione

La componente di base del sistema è un carry look-ahead adder, che genera quindi vari segnali generate e propagate a seconda del numero di bit degli operandi. Riportiamo di seguito il codice dell'adder con caso di default con 4 bit.

#### 1: Codice adder

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  library work;
4  use work.constants.all;
5
6  entity generic_adder is
7      generic (bit_number : INTEGER := nbit);
8      Port ( A_adder,B_adder: in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
9            cin : in STD_LOGIC;
10           sum : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
11 end generic_adder;
12
13 architecture Behavioral of generic_adder is
14     signal p,g : STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0);
15     signal carry : STD_LOGIC_VECTOR (bit_number+1 downto 0);
16 begin
17     carry(0) <= cin;
18     p_g: for i in 0 to bit_number generate
19         p_gMSB: if (i=bit_number) generate
20             p(i) <= A_adder(bit_number-1) xor B_adder(bit_number-1);
21             g(i) <= A_adder(bit_number-1) and B_adder(bit_number-1);
22         end generate;
23         p_gLSB: if i<bit_number generate
```


```

24         p(i) <= A_adder(i) xor B_adder(i);
25         g(i) <= A_adder(i) and B_adder(i);
26     end generate;
27     carry(i+1) <= (g(i) or (p(i) and carry(i)));
28     sum(i) <= carry(i) xor p(i);
29 end generate;
30 end Behavioral;


```

## 1.2 Schematica


Il codice precedente con bit number 4, 8 e 16 ha generato in vivado le schematiche riportate rispettivamente in *Figure 1*, *Figure 2*, *Figure 3*.

 

**Figure 1:** Adder a 4 bit

 

**Figure 2:** Adder a 8 bit

 

**Figure 3:** Adder a 16 bit

## 2 Mini ALU


### 2.1 Implementazione

La mini ALU progettata presenta al suo interno un solo adder, preceduto da un multiplexer, che in base al bit di controllo C decide se dare in output B oppure il risultato di B invertito. Nell'adder poi, oltre ad A ed al valore calcolato di B, verrà introdotto il valore di C stesso, completando il complemento a 2 in caso di necessità, non apportando cambiamenti altrimenti.

#### 2: Codice Mini ALU

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  library work;
4  use work.constants.all;
5
6  entity mini_alu is
7      generic (bit_number : INTEGER := nbit);
8      Port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
9            C : in STD_LOGIC;
10           output : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
11 end mini_alu;
12
13 architecture Behavioral of mini_alu is
14     component generic_adder is
15         generic (bit_number:INTEGER := nbit);
16         Port (
17             A_adder, B_adder : in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
18             cin : in STD_LOGIC;
19             sum : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
20     end component;
21
22     signal B_internal: STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
23     signal carry_in: STD_LOGIC;
24
25     begin
26         process(A, B, C) begin
27             case C is
28                 when '0' =>
29                     B_internal <= B;
30
31                 when others =>
32                     B_internal <= STD_LOGIC_VECTOR(not B);
33
34             end case;
35         end process;
36
37         generic_adder_alu: generic_adder
38             GENERIC MAP (bit_number => bit_number)
39             PORT MAP (
40                 A_adder => A,
41                 B_adder => B_internal,
42                 cin => C,
43                 sum => output);
44     end Behavioral
```

Possiamo trovare la schematica risultante nella *Figure 4*

 

**Figure 4:** Circuito Logico del mini ALU

## 2.2 TestBench

I test sono stati svolti in tutti i casi possibili, dando un tempo di 10 ns per ogni caso, con un tempo totale in nanosecondi:

$$2^{2n+1} \times 10 \quad (1)$$

### 3: Codice test

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.all;
4  library work;
5  use work.constants.all;
6
7  entity mini_alu_testbench is
8      generic (bit_number: integer := nbit);
9  end mini_alu_testbench;
10
11 architecture Behavioral of mini_alu_testbench is
12     component mini_alu is
13         generic (bit_number : INTEGER := nbit);
14         Port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
15               C : in STD_LOGIC;
16               output : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
17     end component;
18
19     constant min_value : integer := -(2**(bit_number-1));
20     constant max_value : integer := (2**(bit_number-1))-1;
21
22     signal Ia,Ib: STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
23     signal Ic: STD_LOGIC;
24     signal Ooutput: STD_LOGIC_VECTOR(bit_number downto 0);
25 begin
26     CUT: mini_alu port map(Ia,Ib,Ic, Ooutput);
27     process
28     begin
29         external: for i in min_value to max_value loop
30             Ia <= (STD_LOGIC_VECTOR((TO_SIGNED(i,bit_number))));
31             internal: for j in min_value to max_value loop

```

```

32         Ic <= '0';
33         Ib <= (STD_LOGIC_VECTOR((TO_SIGNED(j,bit_number))));
34         wait for 10ns;
35         Ic <= '1';
36         wait for 10ns;
37     end loop internal;
38 end loop external;
39 end process;
40 end Behavioral;


```

## 2.3 Simulazione

Sono state effettuate simulazioni behavioural e post-implementation. Vediamole, evidenziandone le differenze.

## 2.4 4 bit

Per prime analizziamo le simulazioni nel caso del circuito a 4 bit. Per semplicità verranno riportate solo le immagini di alcuni momenti salienti della simulazione

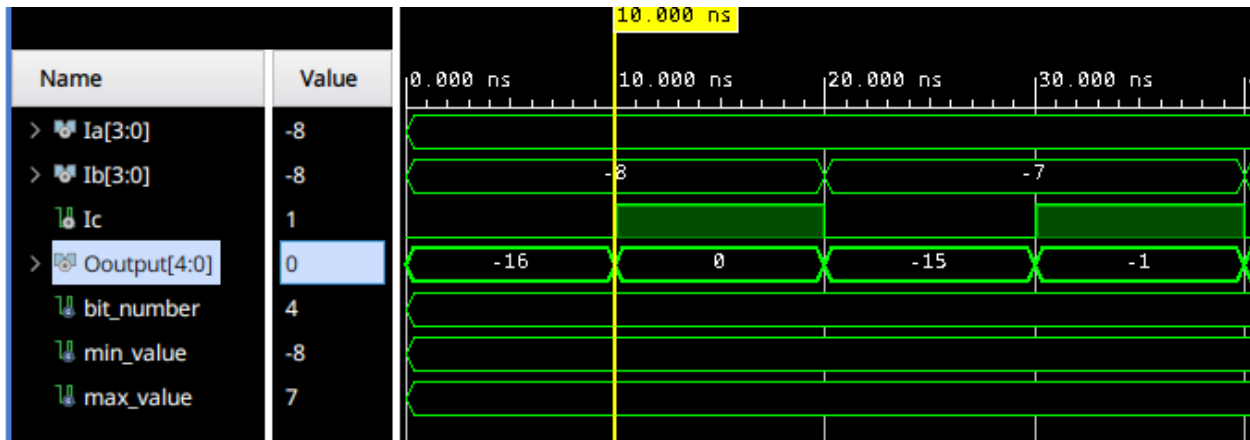

**Figure 5:** Cambio di Ic

Possiamo notare come la simulazione in *Figure 5* restituisca i dati corretti senza nessun delay. Vediamo ora la stessa situazione in un'implementazione reale.

Degna di nota la prima differenza mostrata in *Figure 6*, nonostante gli input vengano dati al tempo iniziale 0, sono necessari 3,738 ns affinché il circuito produca il primo risultato utile.

Ancora, affinché il risultato del cambio di valore di C possa essere utilizzato sono necessari 3,948 ns, come si vede in *Figure 7*

Da *Figure 8* notiamo che l'implementazione del circuito, sebbene non presenti un clock, non produce problemi significativi dal punto di vista della temperatura, grazie al basso numero di bit da calcolare.

 


Figure 6: Fine output non definito

 


Figure 7: Cambio di C

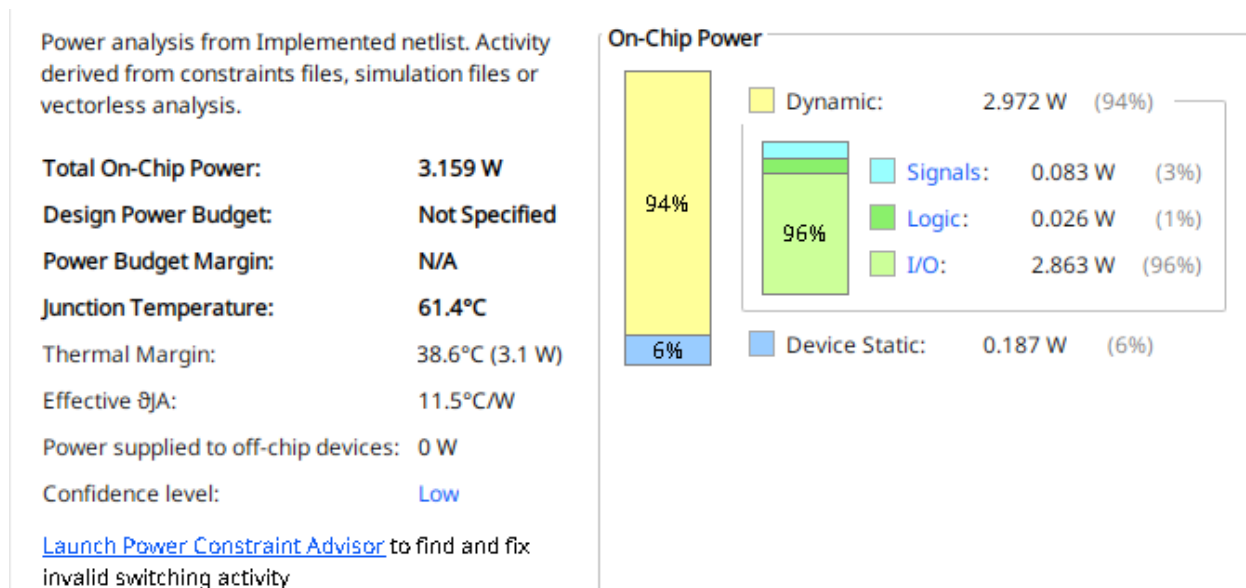


Figure 8: Junction Temperature e Total Power

## 2.5 8 bit

Analizziamo ora le simulazioni ottenute nel caso di circuito a 8 bit