

Mini ALU

Relazione di progetto

Studenti:

Frega Umberto 239527, frgmrt04a051353d@studenti.unical.it;

Napoli Leonardo 234364, np11rd02s30d086@studenti.unical.it;

Codice Sorgente

Il progetto assegnato consiste nel progettare ed implementare una mini alu, capace di fare addizioni e sottrazioni, tramite linguaggio VHDL. Per la progettazione del sistema si è deciso di utilizzare un pattern comportamentale, andando quindi a definire il comportamento del sistema in base a determinate condizioni, oltretutto si è optato per l'utilizzo del tipo *STD_LOGIC* e quindi *STD_LOGIC_VECTOR* per una maggiore flessibilità e maggiori funzionalità.

Il primo passo della progettazione è stato definire la politica tramite la quale la mini ALU potesse cambiare tra addizione e sottrazione. A questo proposito si è deciso di mantenere un singolo adder, ma cambiare il segno del secondo operando.

1 Adder

1.1 Implementazione

La componente di base del sistema è un carry look-ahead adder, che genera quindi vari segnali generate e propagate a seconda del numero di bit degli operandi. Riportiamo di seguito il codice dell'adder con caso di default con 4 bit.

1: Codice carry look-ahead adder

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5  entity generic_adder is
6      generic (bit_number : INTEGER := 4);
7      Port ( A_adder,B_adder: in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
8            cin : in STD_LOGIC;
9            sum : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
10 end generic_adder;
11
12 architecture Behavioral of generic_adder is
13     signal p,g : STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0);
14     signal carry : STD_LOGIC_VECTOR (bit_number+1 downto 0);
15 begin
16     carry(0) <= cin
17     p_g: for i in 0 to bit_number generate
18         p_gMSB: if (i=bit_number) generate
19             p(i) <= A_adder(bit_number-1) xor B_adder(bit_number-1);
20             g(i) <= A_adder(bit_number-1) and B_adder(bit_number-1);
21         end generate;
22         p_gLSB: if i<bit_number generate
23             p(i) <= A_adder(i) xor B_adder(i);
```

```

24         g(i) <= A_adder(i) and B_adder(i);
25     end generate;
26     carry(i+1) <= (g(i) or (p(i) and carry(i)));
27     sum(i) <= carry(i) xor p(i);
28 end generate;
29 end Behavioral;

```

1.2 Schematica

Il codice precedente con bit number 4, 8 e 16 ha generato in vivado le schematiche riportate rispettivamente in *Figure 1*, *Figure 2*, *Figure 3*.

 


Figure 1: Adder a 4 bit

 


Figure 2: Adder a 8 bit

 


Figure 3: Adder a 16 bit

2 Mini ALU

2.1 Implementazione

La mini ALU progettata presenta al suo interno un solo adder, preceduto da un multiplexer, che in base al bit di controllo C decide se dare in output B oppure il risultato di B invertito. Nell'adder poi, oltre ad A ed al valore calcolato di B, verrà introdotto il valore di C stesso, completando il complemento a 2 in caso di necessità, non apportando cambiamenti altrimenti.

2: Codice Mini ALU

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity mini_alu is
5      generic (bit_number : INTEGER := 4);
6      Port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
7            C : in STD_LOGIC;
8            output : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
9  end mini_alu;
10
11 architecture Behavioral of mini_alu is
12     component generic_adder is
13         generic (bit_number:INTEGER := 4);
14         Port (
15             A_adder, B_adder : in STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
16             cin : in STD_LOGIC;
17             sum : out STD_LOGIC_VECTOR (bit_number downto 0));
18     end component;
19
20     signal B_internal: STD_LOGIC_VECTOR (bit_number-1 downto 0);
21     signal carry_in: STD_LOGIC;
22
23     begin
24
25         process(A, B, C) begin
26             case C is
27                 when '0' =>
28                     B_internal <= B;
29
30                 when others =>
31                     B_internal <= STD_LOGIC_VECTOR(not B);
32
33             end case;
34         end process;
35
36         generic_adder_alu: generic_adder
37             GENERIC MAP (bit_number => bit_number)
38             PORT MAP (
39                 A_adder => A,
40                 B_adder => B_internal,
41                 cin => C,
42                 sum => output);
43     end Behavioral;
```

Possiamo trovare la schematica risultante nella *Figure 4*

 


Figure 4: Circuito Logico del mini ALU

2.2 TestBench

I test sono stati svolti in tutti i casi possibili, dando un tempo di 10 ns per ogni caso, con un tempo totale in nanosecondi:

$$2^{2n+1} \times 10 \quad (1)$$

3: Codice test

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.all;
4
5  entity mini_alu_testbench is
6      generic (n: integer := 4);
7  end mini_alu_testbench;
8
9  architecture Behavioral of mini_alu_testbench is
10      component mini_alu is
11          --generic (n : INTEGER := 4);
12          Port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
13                C : in STD_LOGIC;
14                output : out STD_LOGIC_VECTOR (n downto 0));
15      end component;
16
17      constant min_value : integer := -(2**(n-1));
18      constant max_value : integer := (2**(n-1))-1;
19
20      signal Ia,Ib: STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
21      signal Ic: STD_LOGIC;
22      signal Ooutput: STD_LOGIC_VECTOR(n downto 0);
23  begin
24      CUT: mini_alu port map(Ia,Ib,Ic, Ooutput);
25      process
26      begin
27          external: for i in min_value to max_value loop
28              Ia <= (STD_LOGIC_VECTOR((TO_SIGNED(i,n))));
29              internal: for j in min_value to max_value loop
30                  Ic <= '0';
31                  Ib <= (STD_LOGIC_VECTOR((TO_SIGNED(j,n))));
32                  wait for 10ns;

```

```

33         Ic <= '1';
34         wait for 10ns;
35     end loop internal;
36 end loop external;
37 end process;
38 end Behavioral;

```

2.3 Simulazione

Sono state effettuate simulazioni behavioural e post-implementation. Vediamole, evidenziandone le differenze.

2.4 Behavioural

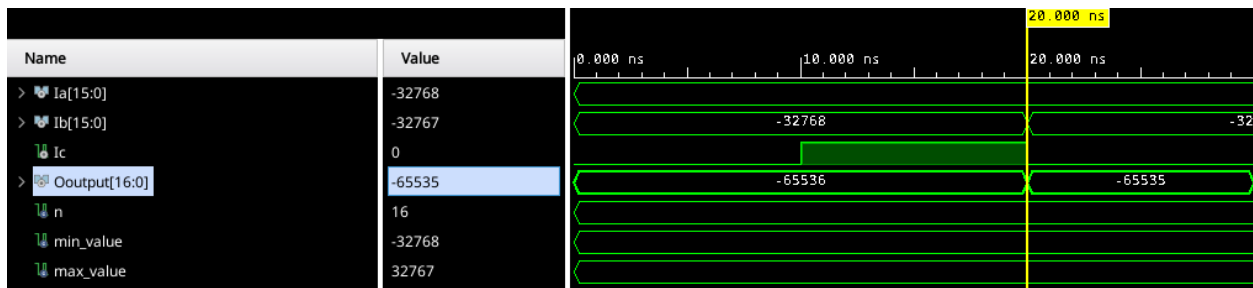


Figure 5: Fine del primo input behavioural

 


Figure 6: Inizio del secondo input behavioural